

# 논리회로 설계 및 실험

## - 2주차 : 기본적인 논리식 -

담당 교수: 권동현 교수

조교: 송수현 박사과정

컴퓨터보안연구실 : <http://sites.google.com/csl-pnu>

## 2주차 공지사항

### 공지사항

1. 조편성 및 자리배치 **고정**
2. 과제(실습)는 수업전에 자료를 보고 미리 진행해도 됨. 또한, 강의시간 내에 완성 못할 시, **해당 주의 금요일**까지 조교에게 제출

## 2주차 목표

### 목표

1. 문제에서 논리식을 유도해내고 논리회로로 구현
2. Encoder와 Decoder 개념이해 및 논리회로 구현

# 디지털 논리 회로 설계

## 논리회로

1. 주어진 입력에 대해 논리 연산을 수행하여 원하는 결과를 출력하는 회로
2. Boolean 식을 논리 게이트를 사용하여 물리적으로 구현한 전자회로

## 논리회로 설계

1. 설계 방법 및 설계 툴이 다양함
2. 논리회로 설계 및 실험 과목에서는 Quartus 툴을 사용하여 회로를 설계함

# Quartus

## Quartus 소개

- 하드웨어 설계 툴
- 논리회로의 설계와 시뮬레이션 기능을 가진 소프트웨어

## Quartus 기능



# 논리회로 및 설계(2-1) 리뷰


## 논리식과 논리회로

$$F(X, Y, Z) = X + \bar{Y}Z$$


“ 합항은 OR 게이트 “  
곱항은 AND 게이트  
보수는 NOT 게이트

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$F(X, Y, Z) = X + \bar{Y}Z$ 의 진리표

 

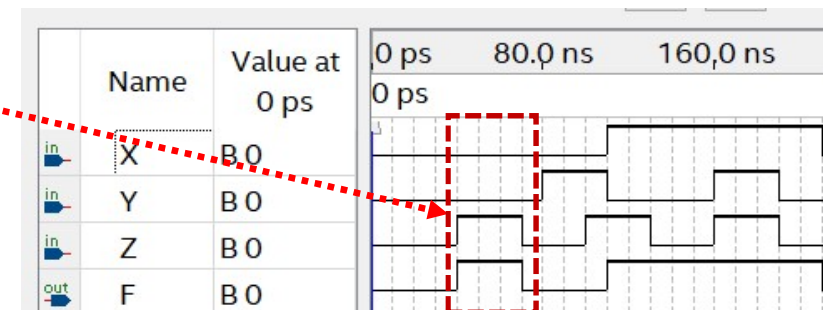Quaturs로 설계한  $F(X, Y, Z) = X + \bar{Y}Z$ 의 회로도



Quaturs 툴로 시뮬레이션한  $F(X, Y, Z) = X + \bar{Y}Z$ 의 파형


# 논리회로 및 설계(2-1) 리뷰

## 논리식과 논리회로

$$F_1(X, Y, Z) = X + \bar{Y}Z$$

$$F_2(X, Y) = XY$$


“ 두 개 이상의 논리식도 “  
동시에 표현

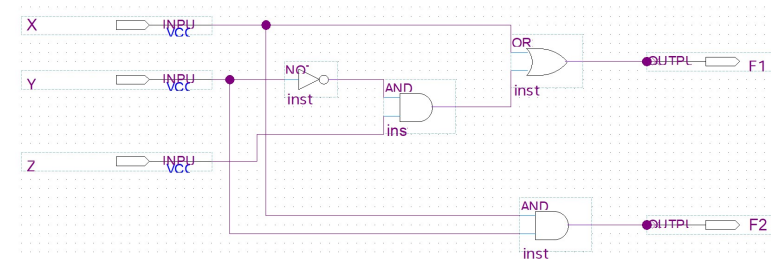

Quartus로 설계한  $F_1, F_2$  두 논리식의 회로도

X	Y	Z	$F_1$	$F_2$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$F_1, F_2$  두 논리식의 진리표

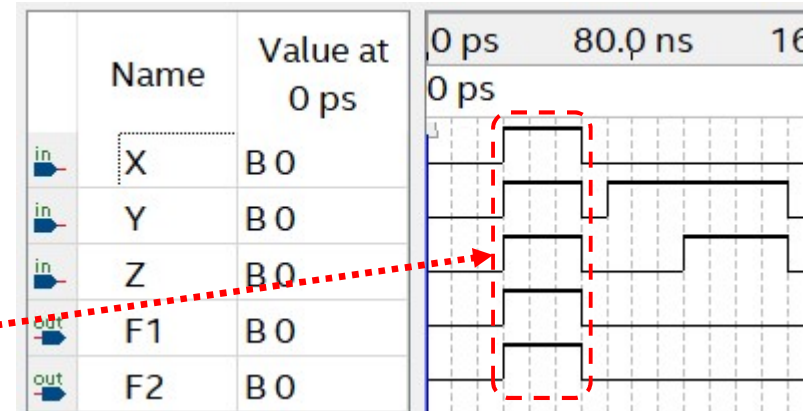

Quartus로 시뮬레이션한  $F_1, F_2$  두 논리식의 파형

# 논리회로 및 설계(2-1) 리뷰

## 카르노맵(Karnaugh map, K-map)

적은 개수의 변수에 한해 논리식의 함수를 유도해내는 방법 중 하나

X \ Y	0	1
0		
1		

2변수 카르노맵

X \ YZ	00	01	11	10
0				
1				

3변수 카르노맵

WX \ YZ	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

4변수 카르노맵

## 카르노맵 응용

예시 문제)

1bit 입력 A와 B를 비교하여,  
A>B이면 LED1, A=B이면 LED2가 켜지는 1bit 비교기 설계



# 논리회로 및 설계(2-1) 리뷰

## 예시 문제 접근

입력 : A, B

출력 : LED1, LED2, LED3

①  $A > B$  인 경우는 A가 1이고 B는 0



②  $A = B$  인 경우는 A, B가 0 또는 1

①

	Y		
X	0	1	
0			
1	1		

②

	Y		
X	0	1	
0	1		
1		1	

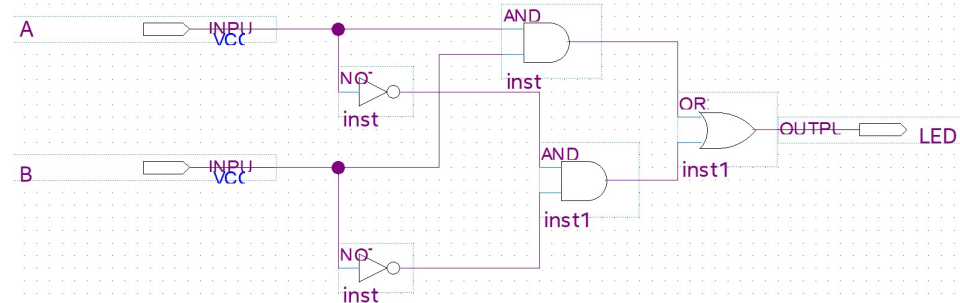 

# Encoder와 Decoder

## Encoder


- 어떤 정보의 형태나 형식을 부호화(encoding)하여 다른 형태나 형식으로 변환하는 장치
- 처리속도 향상이나 데이터 압축 또는 데이터의 손실 방지를 위해서도 사용됨

## Decoder

- Encoder로 변환한 정보를 그에 대응하는 원래의 정보로 복호화(decoding)하여 주는 장치
 
## Encoder의 예

- 디지털 사진을 찍으면 실제로는 렌즈에 맺힌 상(analog)이 픽셀정보(digital)로 변환되어 저장됨
- 이번 2주차 실험에서는 십진수 정보를 이진수 형태(BCD code)로 변환하는 변환기를 구현함



Decimal-to-Binary  
변환기의 심벌

# Encoder

## Simple Encoder

- Simple Encoder는 one-hot code를 binary 정보로 변환함
- 이때  $2^n$ 개의 입력에 있어서 n개의 출력이 나옴

## Priority Encoder

- 입력 bits의 MSB부터 출발하여 0이 아닌 첫 번째 bit의 index가 출력값이 됨
- 이때 해당 bit가 아닌 다른 bit 값들은 무시되며 압축(손실)이 일어남

4 to 2 Simple Encoder

$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$O_1$	$O_0$	V
0	0	0	0	x	x	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1

4 to 2 Priority Encoder

$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$O_1$	$O_0$	V
0	0	0	0	x	x	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1

## 잘못된 회로 설계의 예

예시)

입력 : A, B

출력 : LED1

A버튼을 누르거나 B버튼을 누르면 LED1이 켜지는 회로

 


Fig1. 두 개의 입력이 하나의 출력에 연결

 


Fig2. 두 개의 입력을 논리 게이트로 연결

Fig1은 LED1에서의 출력이 0인지 1인지 알 수 없으므로 **x (don't care)**를 출력하여 설계 의도와 다름  
Fig2는 두 개의 입력을 논리 게이트로 연결하여 정상 동작함

 


Fig3. 하나의 입력에 두 개 이상의 출력

Fig3과 같이 하나의 입력에 둘 이상의 출력은 정상 동작함

## Logic Array 형식의 설계

$$F_1(X, Y, Z) = X + \bar{Y}Z$$

$$F_2(X, Y) = XY$$

Slide11과 같이 회로도가 복잡해질수록 상단의 설계 방식은 **디버깅이 어려움**  
Logic Array와 유사한 하단의 설계 방식을 권함

 


Fig1. 기본적인 설계 드로잉


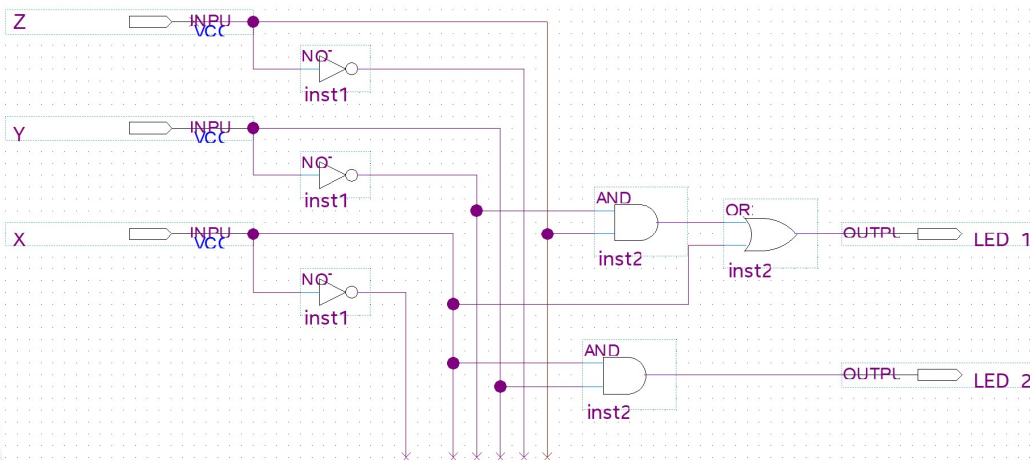


Fig2. 입력 포트의 배선을 순서대로 정리한 드로잉

## 예시) 256bit 메모리의 일부

 




# 실습

- 논리식 및 항등식을 각각 구현 및 검증
- Decimal-to-Binary 회로 구현

# 실습 1

다음 논리식들이 항등식을 만족하는지 시뮬레이션으로 확인하시오

1.  $(A + B)(A + CD) = A + BCD$

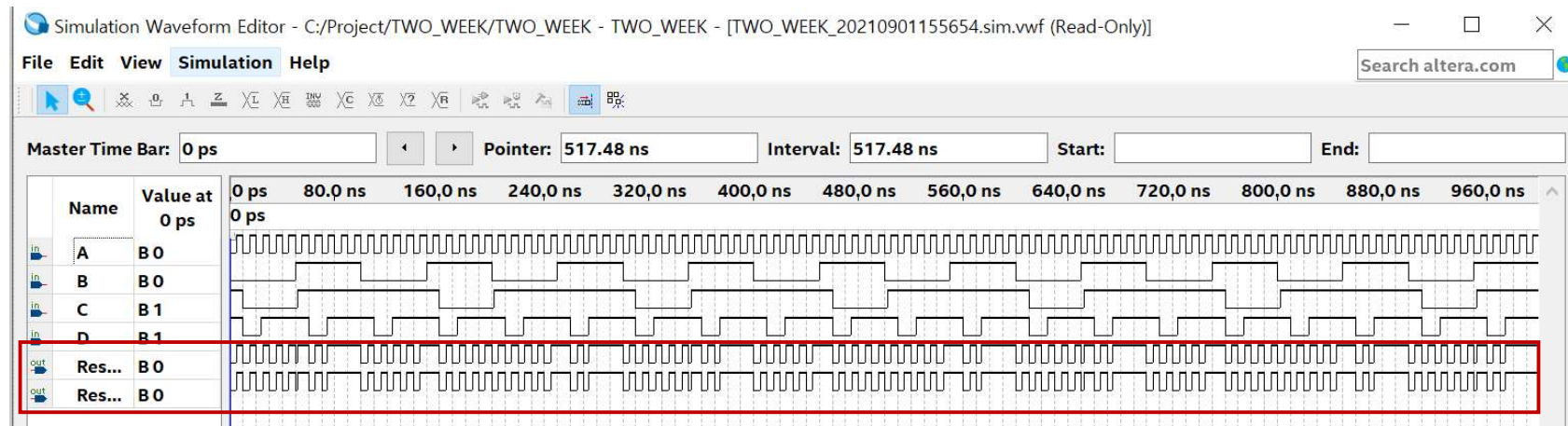



## 실습 2

아래 기능을 만족하는 Decimal-to-Binary 회로를 구현하시오

입력 :  $d_0, d_1, d_2 \sim d_{11}$   
출력 :  $b_3, b_2, b_1, b_0$

입력  $d_2$  가 1이면 출력  $\{b_3, b_2, b_1, b_0\} = 0010$   
입력  $d_{11}$  가 1이면 출력  $\{b_3, b_2, b_1, b_0\} = 1011$   
(테스트벤치의 입력은 여러 bit 중 하나의 bit만 1로 넣을 것)

즉, Decimal에 해당하는 입력을 받으면 이를 Binary로 변환하는 회로

